

디지털시스템설계 실습 보고서

3. 디코더와 멀티플렉서

20210716 최대현

1. 실습 개요

이번 실습에서는 Multiple-output 회로를 대표하는 디코더와 Multiple-input 회로를 대표하는 멀티플렉서의 기능을 이해하고 이를 사용해 회로를 구성한다. active-low decoder expansion을 이해하고 구현하고, 소수 판별기, 배수 검출기와 같은 특수목적 디코더를 구현하며, 5bit Majority function을 additional gate를 이용한 multiplexer simplify로 구현한다.

2. 이론적 배경

1) 디코더(decoder)

디코더는 n 개의 입력을 받아 최대 2^n 개의 고유 출력을 가지는 회로다. n 개의 이진 입력과 2^n 개의 서로 다른 출력을 가지는 경우를 binary decoder라고 한다. decoder에는 data input 이외에 Enable input이 추가로 존재한다. Enable input은 디코더를 켜거나 끄기 위해서 사용된다.

X	Y	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

사진 1: 디코더의 진리표

2) 디코더 확장(decoder expansion)

EN(enable input)을 사용하여 디코더를 켜거나 끌 수 있다는 점을 이용해 여러 개의 디코더를 연결하여 더 많은 수의 입력을 처리하는 것.

3) 특수 목적 디코더

- 소수 판별기

주어진 입력이 소수일 때 참을 출력하는 디코더이다.

- 배수 검출기

입력이 각각 2, 3, 5, 7의 배수인지를 나타내는 디코더이다. 이 때, 입력에 따라 하나의 출력에 대해서 여러 출력이 동시에 참일 수도 있다.

4) 멀티플렉서 (Multiplexer, MUX)

선택 신호에 따라 여러 입력 신호 중 하나를 골라 출력하는 장치이다. 주로 2^n 개의 입력 신호 중 한 개를 선택하여 출력한다. 2^n 개의 data input에 대해 n bit control input으로 조절하여 사용한다.

S1	S0	Y
0	0	I0
0	1	I1
1	0	I2
1	1	I3

사진 2: 4X1 멀티플렉서의 진리표


5) Majority / Minority function

홀수 개의 입력에 대해 다수 또는 소수를 차지하는 입력을 나타내는 함수.

3. 실험 전 준비

3-1. lab3_1

Decoder expansion

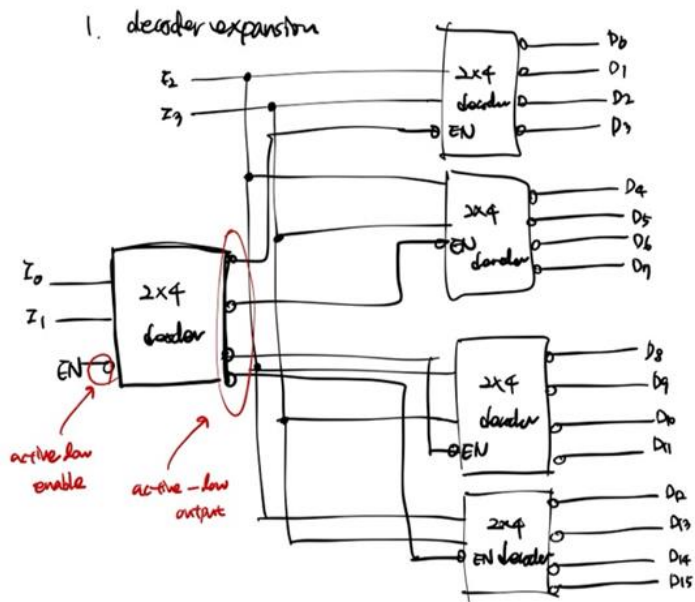

3-2. lab3_2

i) 4 bit 소수 판별기

2. (a) 4bit 소수판별기

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	1	1	0
11	0	1	0	0
10	0	0	1	0

4 bit 소수 판별기를 K-map과 bool 연산법칙으로 simplify 하여 나타내면 다음과 같다.

$$F(A,B,C,D) = BC'D + B'CD + A'B'C + A'CD$$

ii) 배수 검출기

2의 배수 검출기

6) 2의 배수 검출기

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

$$F(A,B,C,D) = AD' + BD' + CD' = D'(A+B+C)$$

3의 배수 검출기

2의 배수 검출기

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	0	1
11	1	0	1	0
10	0	1	0	0

$$F(A,B,C,D) = A'B'CD + A'BCD' + ABC'D' + ABCD + AB'C'D$$

5의 배수 검출기

5의 배수 검출기

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	0	0
11	0	0	1	0
10	0	0	0	1

$$F(A,B,C,D) = A'BC'D + ABCD + AB'CD'$$

7의 배수 검출기

7의 배수 검출기

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	0	0	0	1
10	0	0	0	0

$$F(A,B,C,D) = A'BCD + ABCD'$$

11의 배수 검출기

11의 배수 검출기

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	1	0

$$F(A,B,C,D) = AB'CD$$

3-3. lab3_3

5-bit majority function by 8X1 MUX

Majority function을 big endian 방식으로 input을 가져와서 구현하였고, 편의 상 하위 2 비트 (i_0, i_1)에 대해 additional gate를 구현하였다.

Truth table


Majority function

Truth table

	$I_4 I_3 I_2 I_1 I_0$	Majority Function	$F(I_0, I_1)$
0	00000	0	
1	00001	0	
2	00010	0	$\Rightarrow 0$
3	00011	0	
4	00100	0	
5	00101	0	$\Rightarrow I_0 I_1$
6	00110	0	
7	00111	1	
8	01000	0	
9	01001	0	$\Rightarrow I_0 I_1$
10	01010	0	
11	01011	1	
12	01100	0	
13	01101	1	$\Rightarrow I_0 + I_1$
14	01110	1	
15	01111	1	
16	10000	0	$\Rightarrow I_0 I_1$
17	10001	0	
18	10010	0	
19	10011	1	
20	10100	0	$\Rightarrow I_0 + I_1$
21	10101	1	
22	10110	1	
23	10111	1	
24	11000	0	
25	11001	1	$\Rightarrow I_0 + I_1$
26	11010	1	
27	11011	1	
28	11100	1	
29	11101	1	$\Rightarrow 1$
30	11110	1	
31	11111	1	

8X1 MUX

3. 5-bit majority function by 8x1 MUX

 

4. 본 실험


본 실험은 Verilog 프로그래밍으로 회로를 구현하며 진행되었다.

4-1. lab3_1.v


Decoder expansion을 구현한 Verilog 코드이다.

```
wire [3:0] a;  
decoder d0(en, in[3:2], a); // en 물려주는 2X4 decoder, output은 [3:0] wire여야 함  
decoder d1(a[0], in[1:0], out[3:0]); // output 0~3  
decoder d2(a[1], in[1:0], out[7:4]); // output 4~7  
decoder d3(a[2], in[1:0], out[11:8]); // output 8~11  
decoder d4(a[3], in[1:0], out[15:12]); // output 12~15
```

<source code>

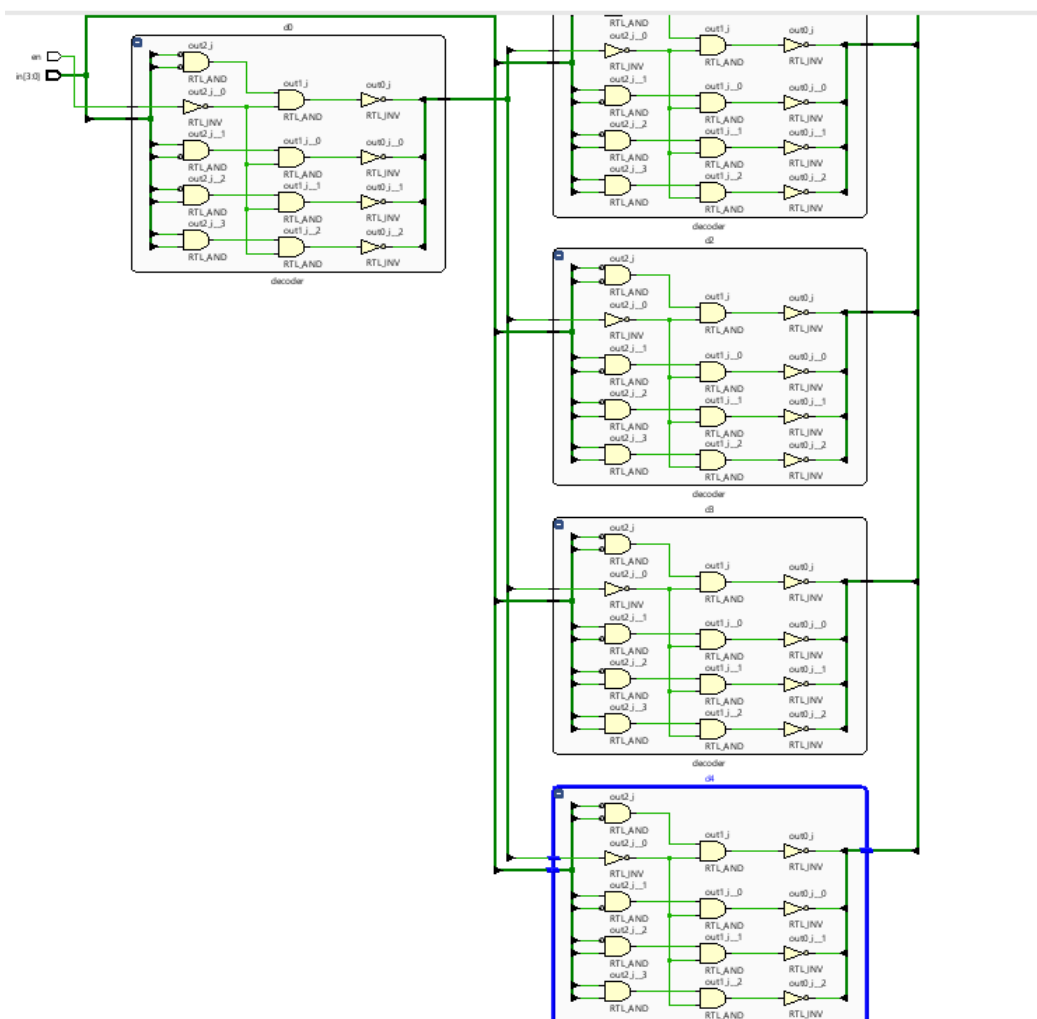


<Schematic 기능으로 출력한 회로도>

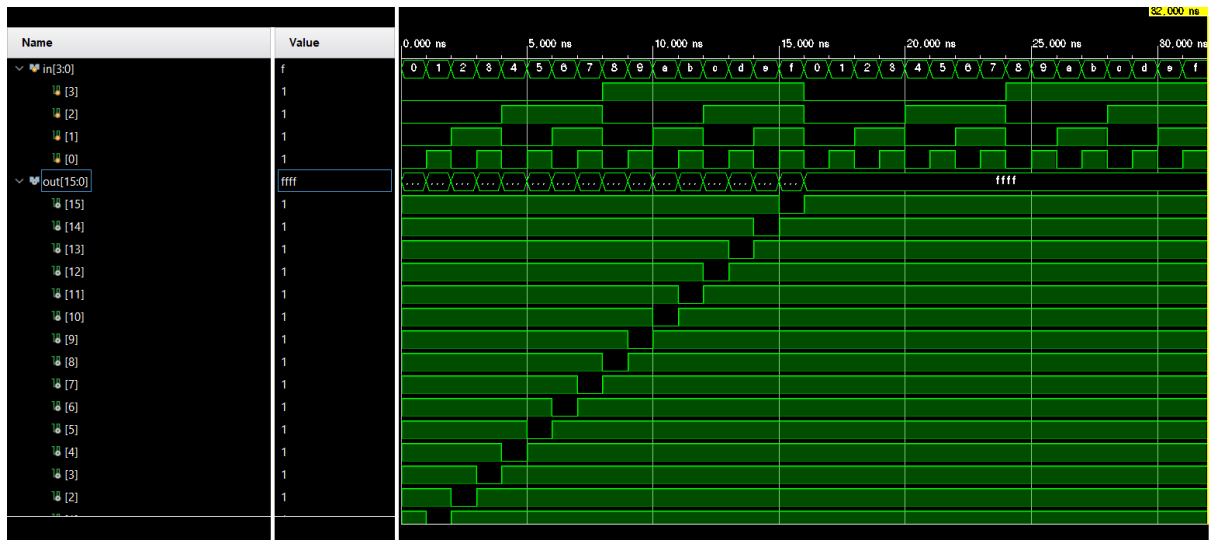

<simulation 결과>

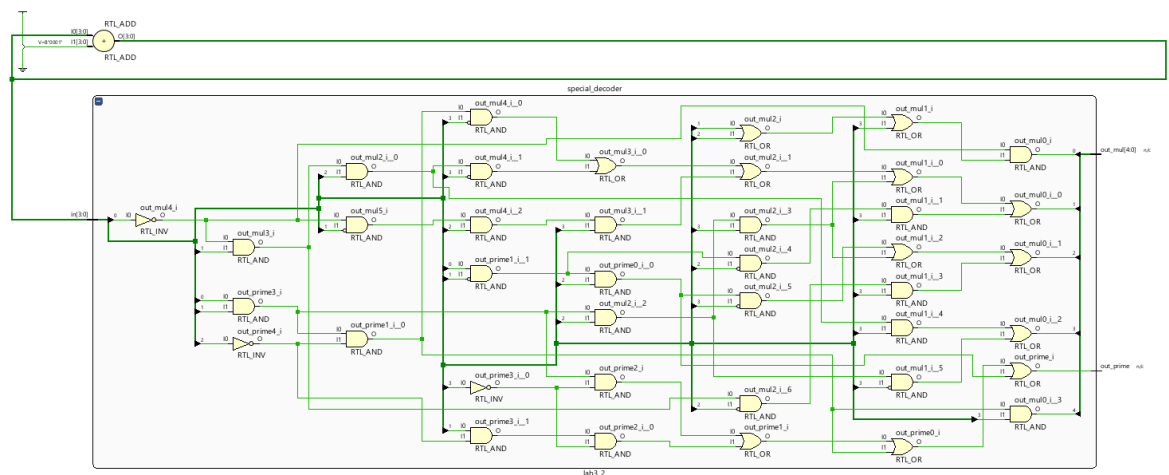4-2. lab3_2.v

특수 목적 디코더를 구현한 코드이다. 이 때 0은 소수도, 배수도 아닌 것으로 처리했다.
(각 decoder에 대해 output을 0으로 처리함)



<Schematic 기능으로 출력한 회로도>

```

////////////////////
/* Add your code here */
assign out_wul[0] = ~in[0]&(in[1]|in[2]|in[3]); // 2의 배수 검출기
assign out_wul[1] = (in[0]&in[1]&~in[2]&~in[3])|(~in[0]&in[1]&in[2]&~in[3])|(~in[0]&~in[1]&in[2]&in[3])|(in[0]&in[1]&in[2]&in[3]); // 3의 배수 검출기
assign out_wul[2] = (in[0]&~in[1]&in[2]&~in[3])|(in[0]&in[1]&in[2]&in[3])|(~in[0]&in[1]&~in[2]&in[3]); // 5의 배수 검출기
assign out_wul[3] = (~in[0]&in[1]&in[2]&in[3])|(in[0]&in[1]&in[2]&~in[3]); // 7의 배수 검출기
assign out_wul[4] = (in[0]&in[1]&~in[2]&in[3]); // 11의 배수 검출기
assign out_prime = (in[0]&in[1]&~in[3])|(~in[1]&in[2]&~in[3])|(~in[0]&in[1]&~in[2])|(~in[0]&~in[1]&in[2]); // prime number indicator
////////////////////

```

<source code>



<simulation 결과>

4-3. lab3_3.v


5 bit majority function을 multiplexer로 출력하는데, additional gate를 이용해서 8X1 MUX로 구현한 코드이다.

```


////////////////////
wire [7:0] d_input;
assign c_input = in[4:2];
assign d_input[0] = 0;
assign d_input[1] = in[1]&in[0];
assign d_input[2] = in[1]&in[0];
assign d_input[3] = in[1]|in[0];
assign d_input[4] = in[1]&in[0];
assign d_input[5] = in[1]|in[0];
assign d_input[6] = in[1]|in[0];
assign d_input[7] = 1;
mux A(d_input, in[4:2], out);
////////////////////

```

<source code>

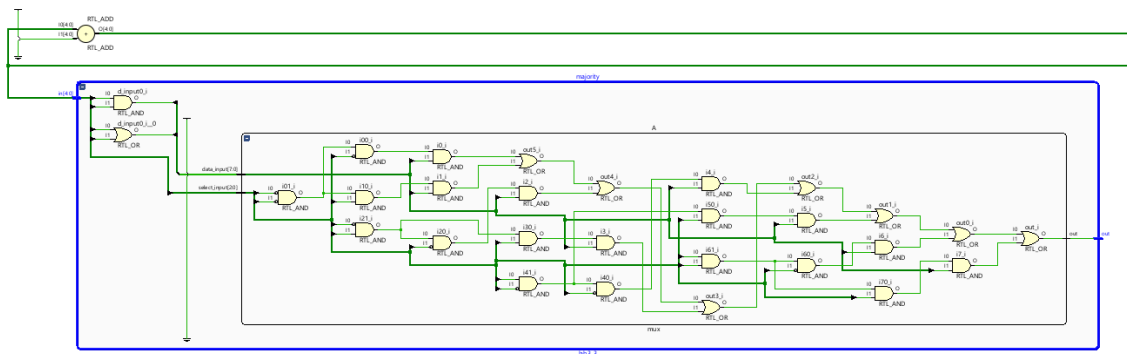

<Schematic 기능으로 출력한 회로도>

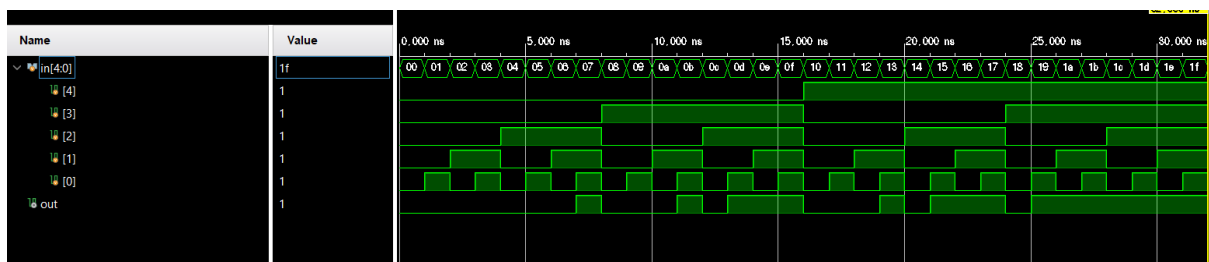

<simulation 결과>

5. 결론

Lab 3_1에서는 지금까지 이론적으로만 해 봤던 decoder expansion을 직접 해 볼 수 있었고, lab 3_2에서는 디코더를 응용하여 소수 판독기와 배수 검출기라는 특수 디코더를 구현해볼 수 있었다. 또한, lab 3_3에서는 5비트, 즉 32개의 input이 필요한 multiplexer를 additional gate를 이용하여 8X1 multiplexer로 간단히 만들어볼 수 있었다.

6. 고찰

이번 실습에서는 이론적으로 학습했던 디코더와 멀티플렉서를 Verilog로 직접 구현해보는 시간을 가졌다. Schematic 기능과 testbench 코드를 이용하여 decoder expansion과 multiplexer simplify가 원활하게 되었음을 알 수 있었다. 또한, 기존에는 decoder라고 하면 여러 개의 output 중 하나씩만 출력하는 것들만 다뤘었는데, 배수 판별기에서는 여러 개의 output이 동시에 구현되는 것이 인상 깊었다. 유익한 수업이었다.